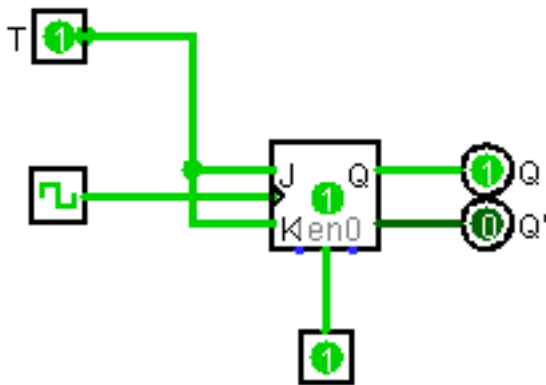


# DD Lab 7 Assignment

Sai Kartik  
2020A3PS0435P

October 23, 2021


## 1 T flip-flop using JK flip-flop



The truth table for the above circuit:

J	K	T	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0	0	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0
0	0	0	1	1

## 2 JK flip-flop using D flip-flop

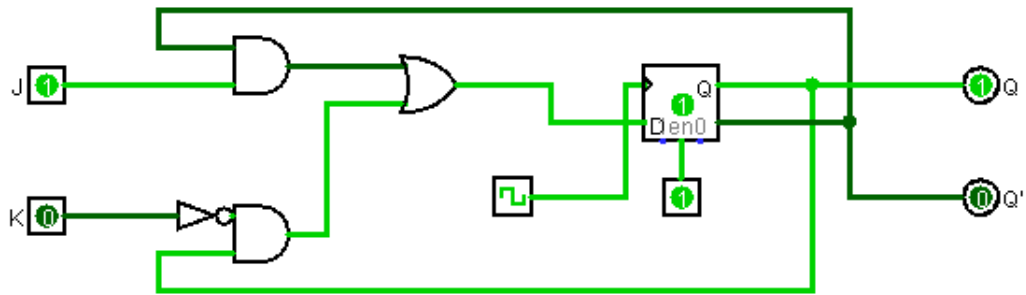

The truth table for the above circuit:

J	K	D	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	x	0	0	0
1	x	1	0	1
x	1	0	1	0
x	0	1	1	1