

DD Lab 4 Assignment

Sai Kartik
2020A3PS0435P

September 26, 2021

7 Segment display


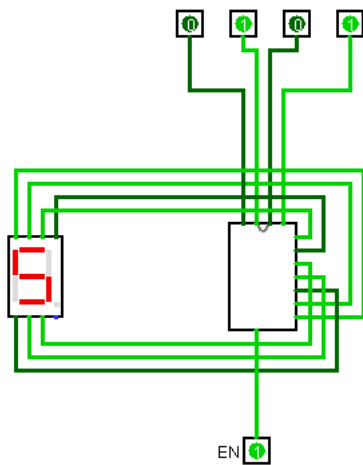



Figure 1: The seven segment display

Decoder circuit

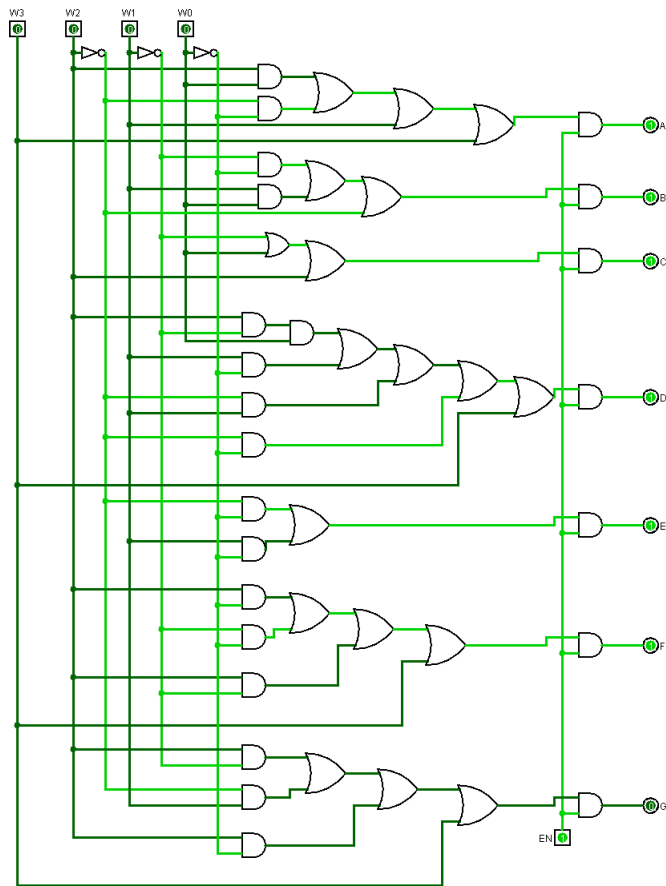

Truth Table used to design the decoder

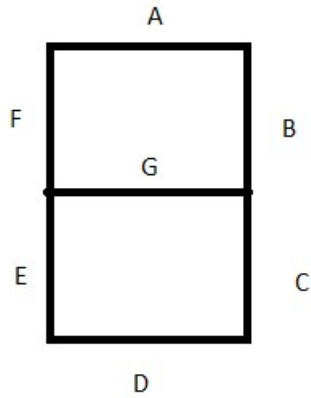The convention used for the 7 segment display labelling:



Truth table:

W_3	W_2	W_1	W_0	A	B	C	D	E	F	G
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

The expressions realised from the above truth table:

$$A = W_3 + W_1 + W_2W_0 + \bar{W}_2\bar{W}_0$$

$$B = \bar{W}_2 + \bar{W}_1\bar{W}_0 + W_1W_0$$

$$C = \bar{W}_1 + W_0 + W_2$$

$$D = W_3 + \bar{W}_2\bar{W}_0 + \bar{W}_2W_1 + W_1\bar{W}_0 + W_2\bar{W}_1W_0$$

$$E = \bar{W}_2\bar{W}_0 + W_1\bar{W}_0$$

$$F = W_3 + W_2\bar{W}_1 + \bar{W}_1\bar{W}_0 + W_1\bar{W}_0$$

$$G = W_3 + W_2\bar{W}_0 + \bar{W}_2W_1 + W_2\bar{W}_1$$